

Öffentlicher Chat

Geteilte Notizen

manuel zeitler cat (lch)
Gast

Karl-Heinz DG9KBN

Michael DO1PAS
Gast

Willkommen im Raum: Amateurfunk Lehrgang von A bis N.
Hallo und Willkommen im Raum des DRAC und von mir.

This server is running BigBlueButton.

Michael DO1PAS 18:43
Guten Abend

Nachricht an Öffentlicher Chat senden




Karl-Heinz DG9KBN

Amateurfunk Lehrgang von A bis N




Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A

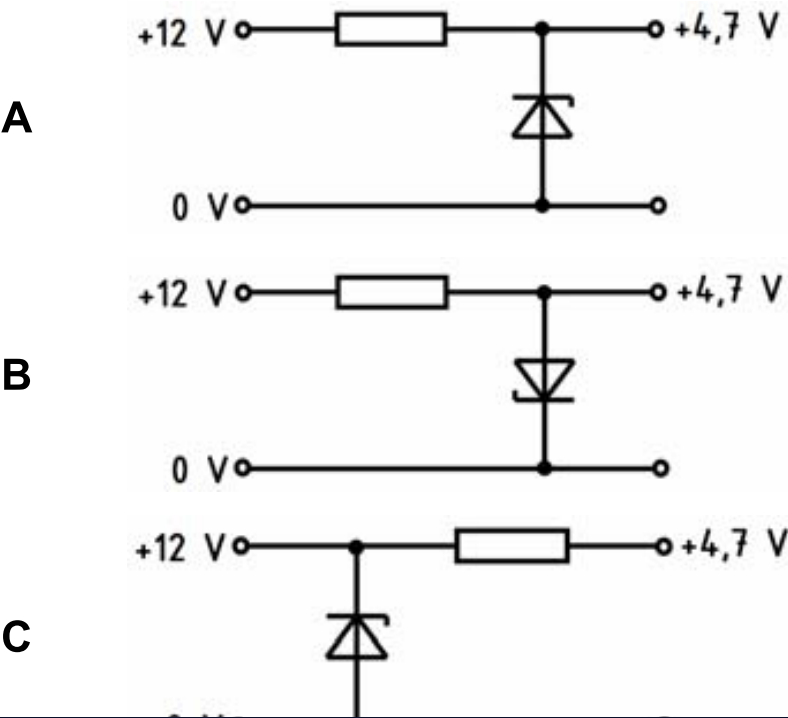TC514 In welcher der folgenden Schaltungen ist die Z-Diode zur Spannungsstabilisierung richtig eingesetzt?



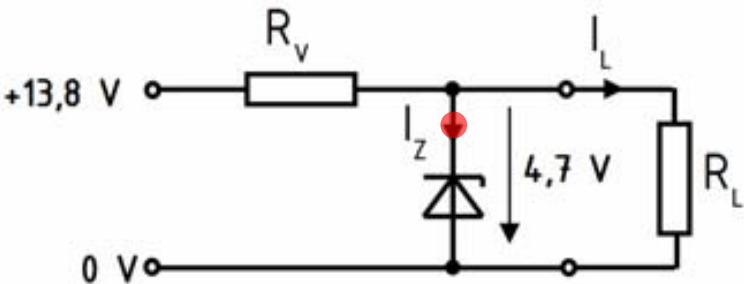TC517 Folgende Schaltung einer Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode ist gegeben.



Der Strom durch die Z-Diode soll 25 mA betragen und der Laststrom ist 20 mA. Der Wert des notwendigen Vorwiderstandes beträgt

- A 202 Ω.
B 364 Ω.
C 188 Ω.
D 235 Ω.